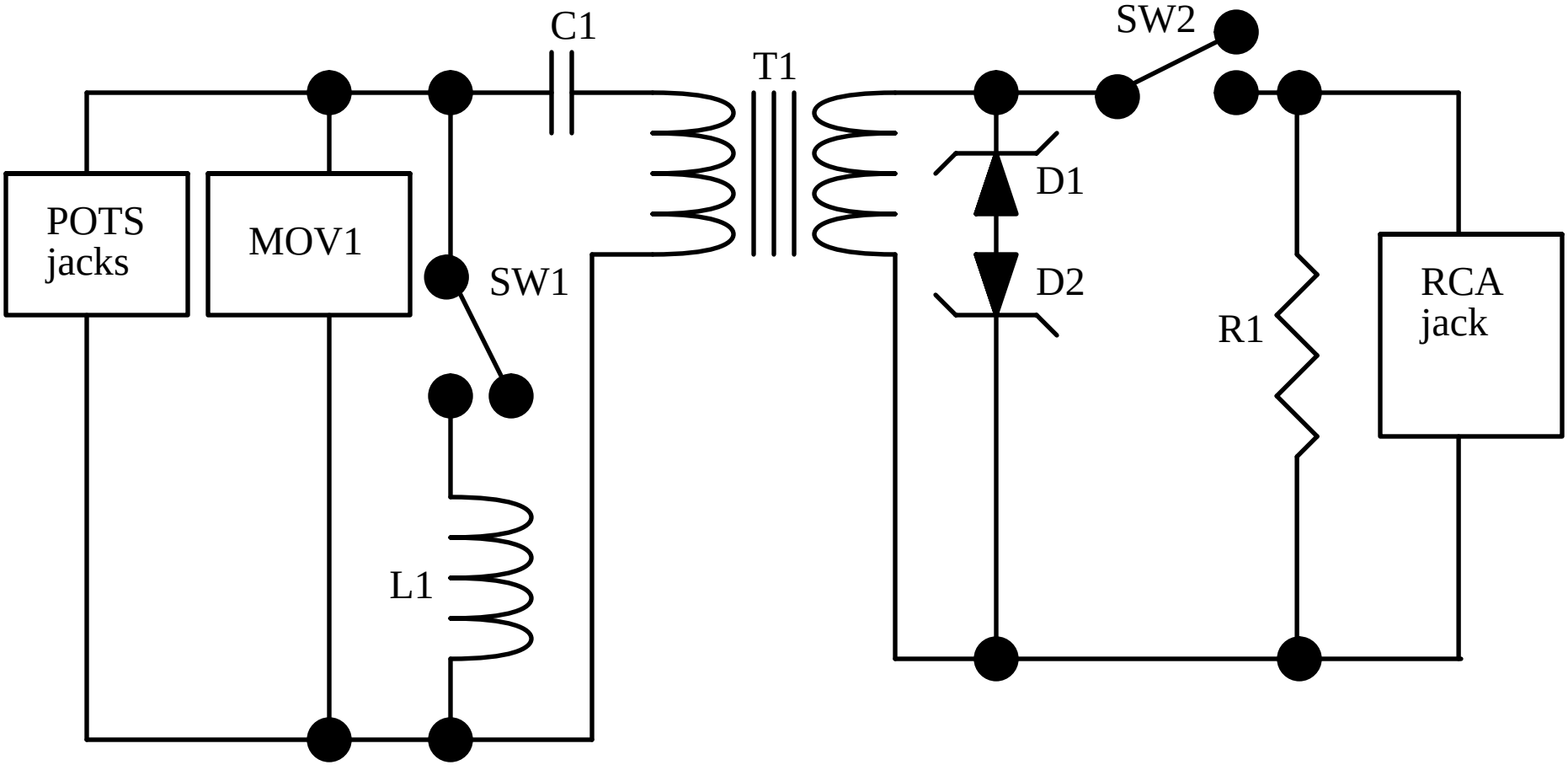
POTS to line level audio interface (works either direction)




C1 - 1uF 250V
D1 - 3.3V 0.5W Zener diode
D2 - ditto
L1 - 470mH 30mA choke
R1 - ~5K resistor

MOV1 - 250V MOV
SW1 - SPST line hold switch
SW2 - SPST line enable switch
T1 - 600 ohm 1:1 audio xformer